Análisis de sistemas lineales
Oscar Hurtado Esquivel
Tarea #2

Función de transferencia

Parte 1.

Desarrollar una función de transferencia y su comportamiento ante una señal de rampa (Vin).

Memoria de cálculo.

Sea $E(S) = \frac{1}{s^2}$ (función característica de la señal rampa).

$$F(s) = \frac{1}{S * C1 * R1 + 1}$$

 $\lim_{S\to 0} S*F(S)*E(S) =$ (se sustituyen los valores de la función de transferencia y de la seña de entrada).

 $\lim_{s\to 0} S*\frac{1}{s*\mathcal{C}1*R1+1}*\frac{1}{s^2} = \infty \ \ (\text{se realiza la evaluación del límite}).$


Utilizando la herramienta Matlab, se desarrolla la gráfica característica de dicha función de transferencia con su señal de entrada

```
1 -
      clc
2 -
      clear all
3 -
      C1=10e-6;
4 -
      R1=1e3;
5 -
     Cl R1=C1*R1;
6 -
     Num=[1];
7 -
     Den=[C1 R1 1];
8 -
     Den2=[C1 R1 1 0 0];
9 -
     S=tf('s');
10 -
     fun transf=tf(Num, Den)
11 - Vin=1/S^2
12 -
     Vout=tf(Num, Den2)
13 - step(Vout/S)
     %%sea fun_transf=(1/(SC1R1+1))*(1/(S^2))
     %%Vout=1/[S^2(SC1R1+1)]
15
     [r,p,k] = residue (Num, Den2)
16 -
17
Vin =
   1
  200
  s^2
```

Continuous-time transfer function.

Señal de Entrada Rampa.

Señal de salida.

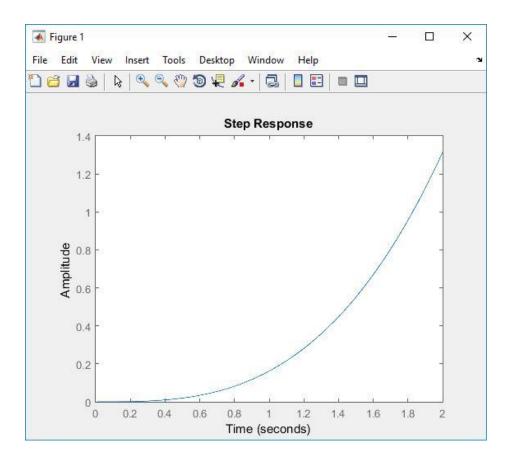

Representación del comportamiento de la función de transferencia con señal de entrada rampa.

Parte 2.

Valor de Vout

$$\frac{V_{out}}{V_{In}} = \frac{1}{S*C_1*R_1+1}$$

(se despeja Vin para obtener el valor de Vout)

$$V_{out = \frac{1}{S*C_1*R_1+1}} * V_{in}$$

(se sustituye el valor de Vin, sabiendo que su valor es el de la señal de entrada tipo rampa)

$$V_{out} = \frac{1}{S * C_1 * R_1 + 1} * \frac{1}{S^2}$$

Se realiza la multiplicación respectiva

$$V_{out} = \frac{1}{S^2(S * C_1 * R_1 + 1)}$$

Se utiliza fracciones parciales, junto con Matlab para obtener dichos valores

$$\frac{1}{s^{2}(S*C_{1}*R_{1}+1)} = \frac{A*S+B}{S^{2}} + \frac{C}{S*C_{1}*R_{1}+1}$$

$$p = \frac{-100}{0}$$

De los valores obtenidos se aplica Laplace.

$$\frac{1}{S^{2}(S*C_{1}*R_{1}+1)} = \frac{A*S+B}{S^{2}} + \frac{C}{S*C_{1}*R_{1}+1}$$

$$= \frac{-C_{1}*R_{1}*S+1}{S^{2}} + \frac{C_{1}*R_{1}}{S*C_{1}*R_{1}+1}$$

$$= \frac{-C_{1}*R_{1}*S}{S^{2}} + \frac{1}{S^{2}} + \frac{C_{1}*R_{1}}{S*C_{1}*R_{1}+1}$$

$$= \frac{-C_{1}*R_{1}}{S} + \frac{1}{S^{2}} + \frac{C_{1}*R_{1}}{C_{1}*R_{1}(S+\frac{1}{C_{1}*R_{1}})}$$

$$= \frac{-C_{1}*R_{1}}{S} + \frac{1}{S^{2}} + \frac{1}{S+\frac{1}{C_{1}*R_{1}}}$$

$$V_{t} = t^{-C_{1}*R_{1}} + t + e^{\frac{1}{C_{1}*R_{1}}*t}$$